

单选题 第3/40题

3、关于传输线的描述，下列说法正确的是

- ☐ A. 传输线的特征阻抗一定是50欧姆
- ☒ B. 同一时刻，传输线不同位置的相位不同
- ☐ C. 传输线不同位置的特征阻抗相同
- ☐ D. 传输线系统里没有返回路径

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰·奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第4/40题

4、下列哪一项不是网分测试的误差来源 ()

- ☒ A. 绝对误差
- ☐ B. 漂移误差
- ☐ C. 随机误差
- ☐ D. 系统误差

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第5/40题

5、以下哪个不是有效消除“latch-up”效应的方法:

- ☐ A. 加粗电源和地线, 合理布局电源接触孔, 减小横向电流密度和串联电阻
- ☐ B. MOS回路通过加限流电阻来抑制latch-up时短路电流, 抑制门锁
- ☐ C. 通过CMOS工艺改造, 对沟槽隔离结构来加以避开
- ☒ D. 通过加大IO电源输出能力, 保证IO门锁时提供足够的电流

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

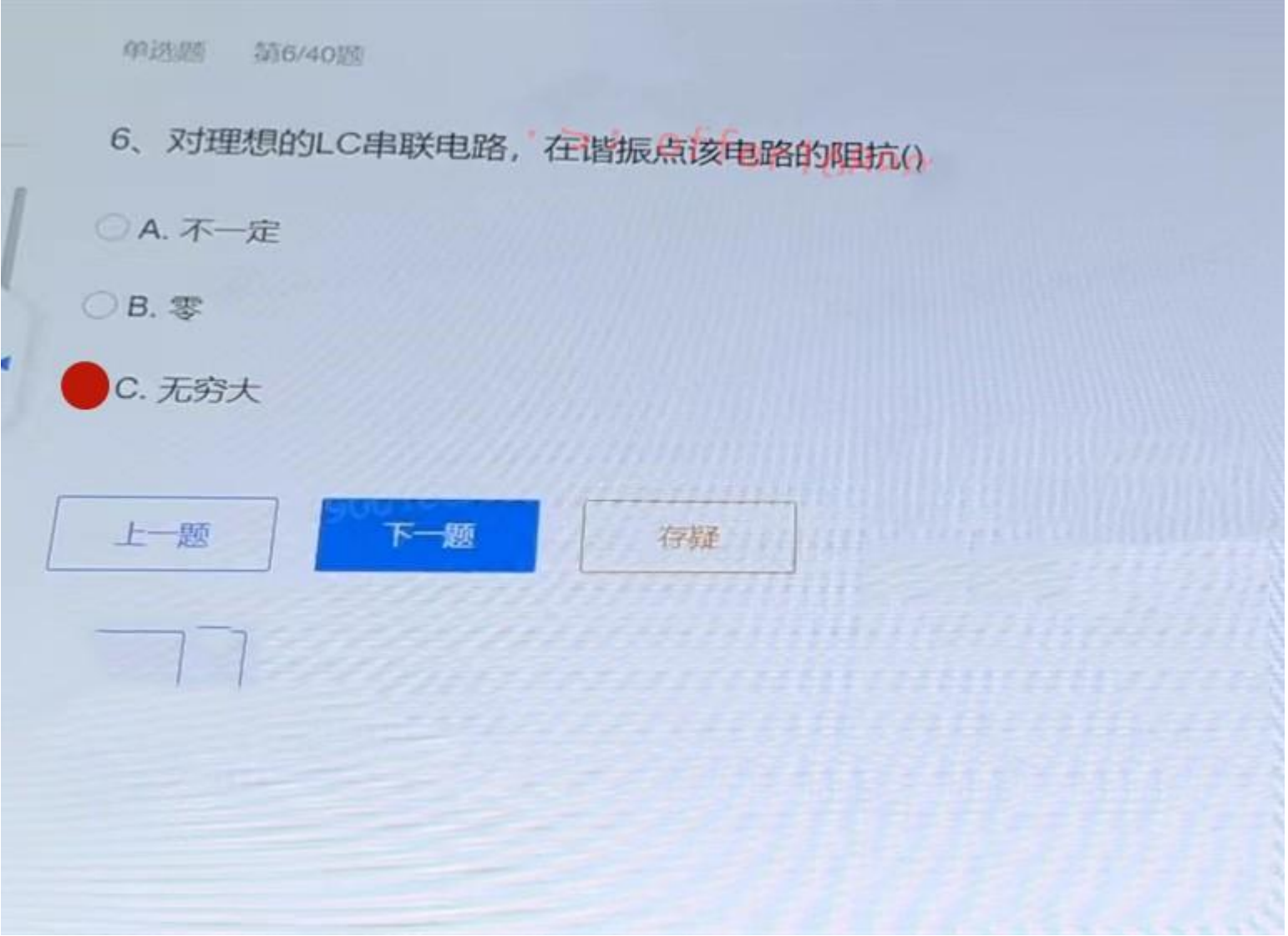

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第7/40题

7、对理想的LC并联电路，在谐振点该电路的阻抗()

☐ A. 不一定

☐ B. 零

☒ C. 无穷大

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

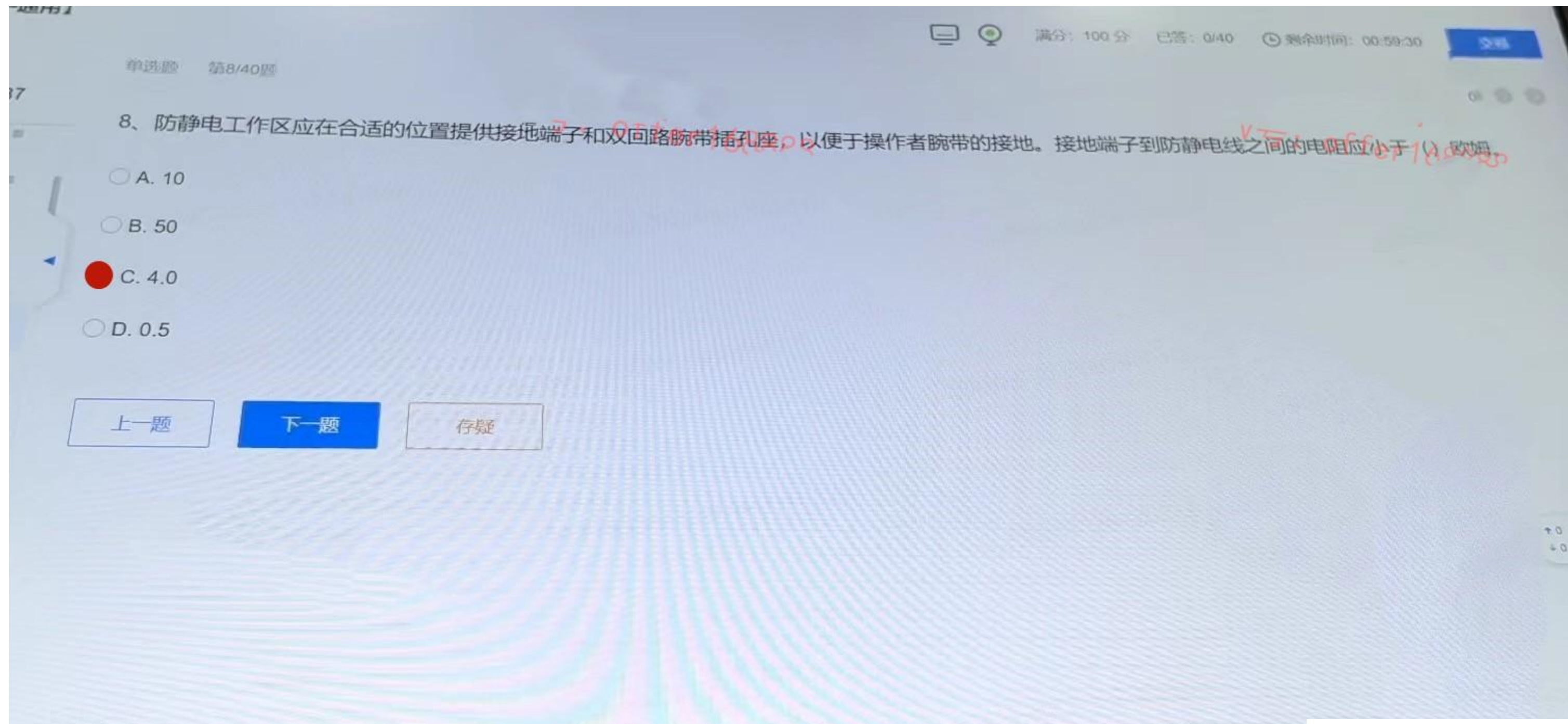

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰 奥法利)


求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



扫描上方任一微信二维码, 即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

9、下图是计数器74LS161构成的N进制计数器，N = ()

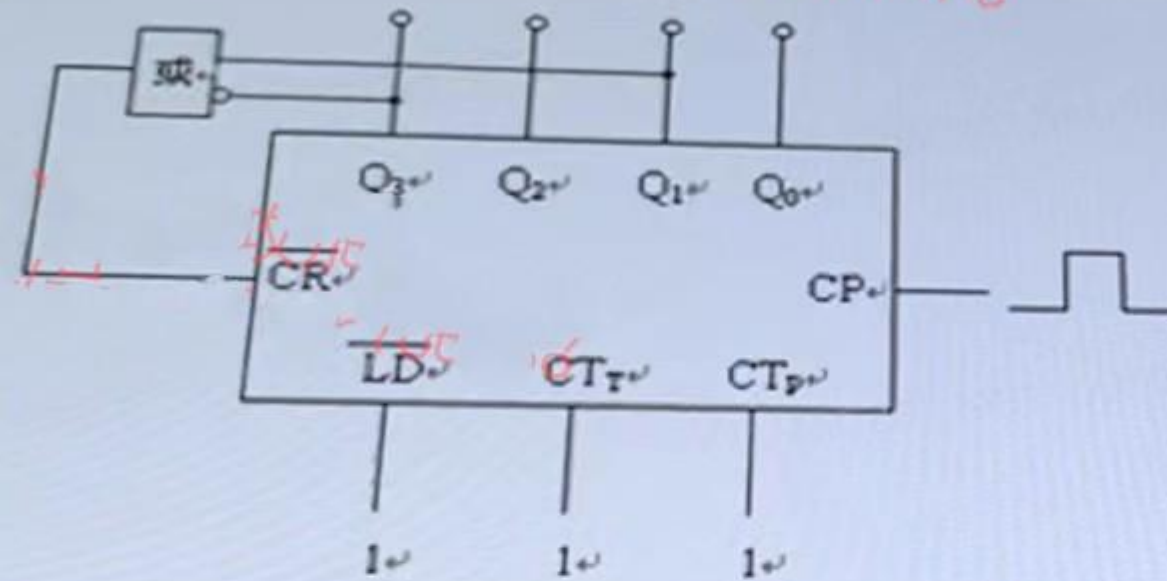

☐ A. 2

☐ B. 10

☐ C. 8

☒ D. 16

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (莫尔兹 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



扫描上方任一微信二维码，即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

10、4个D触发器构成的扭环形计数器可以实现N分频器, N=1 ()

☐ A. 8

☒ B. 2

☐ C. 16

☒ D. 4

上一题 下一题 存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰 奥法利)


求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!





公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

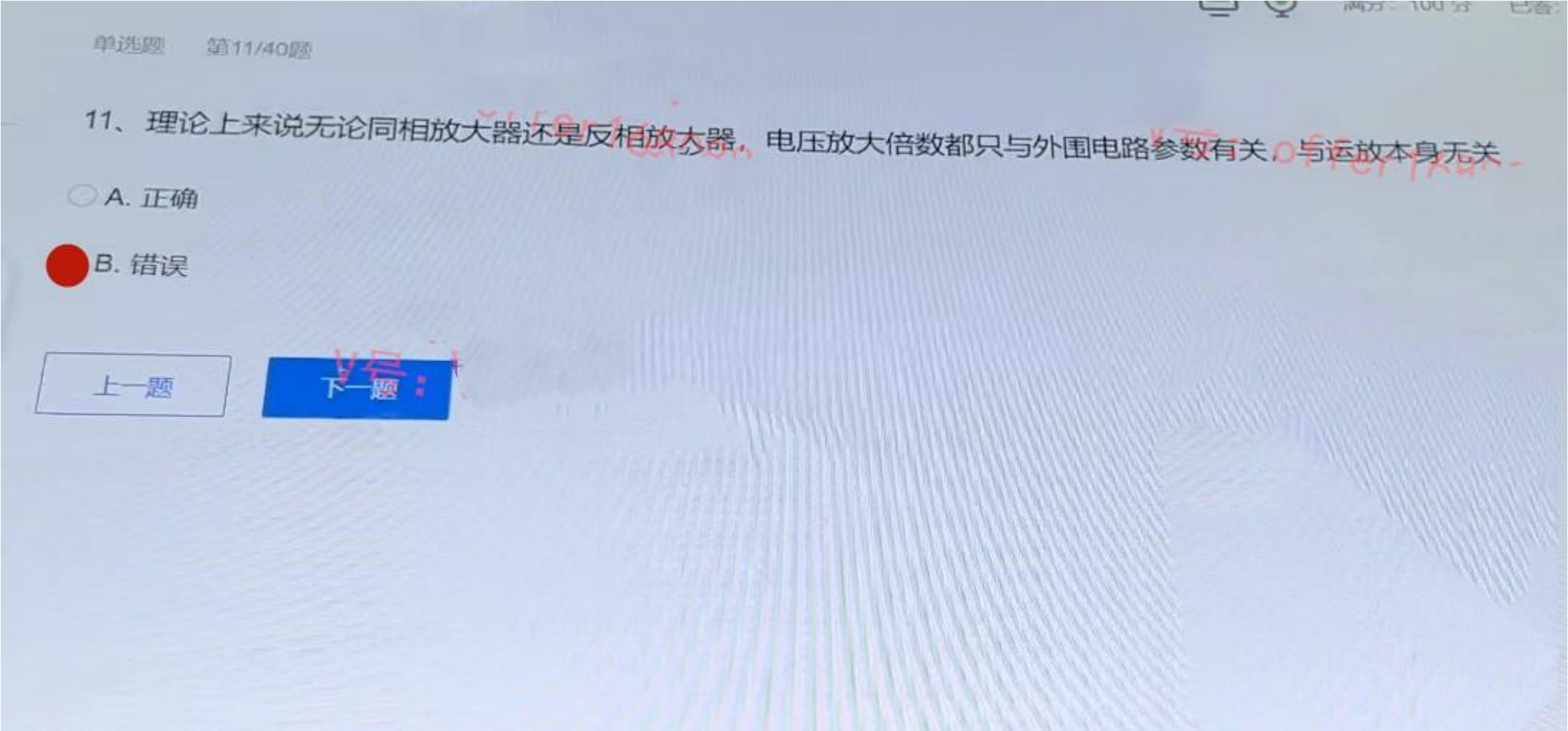

Offer·VIP通道


清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

扫描上方任一微信二维码, 即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

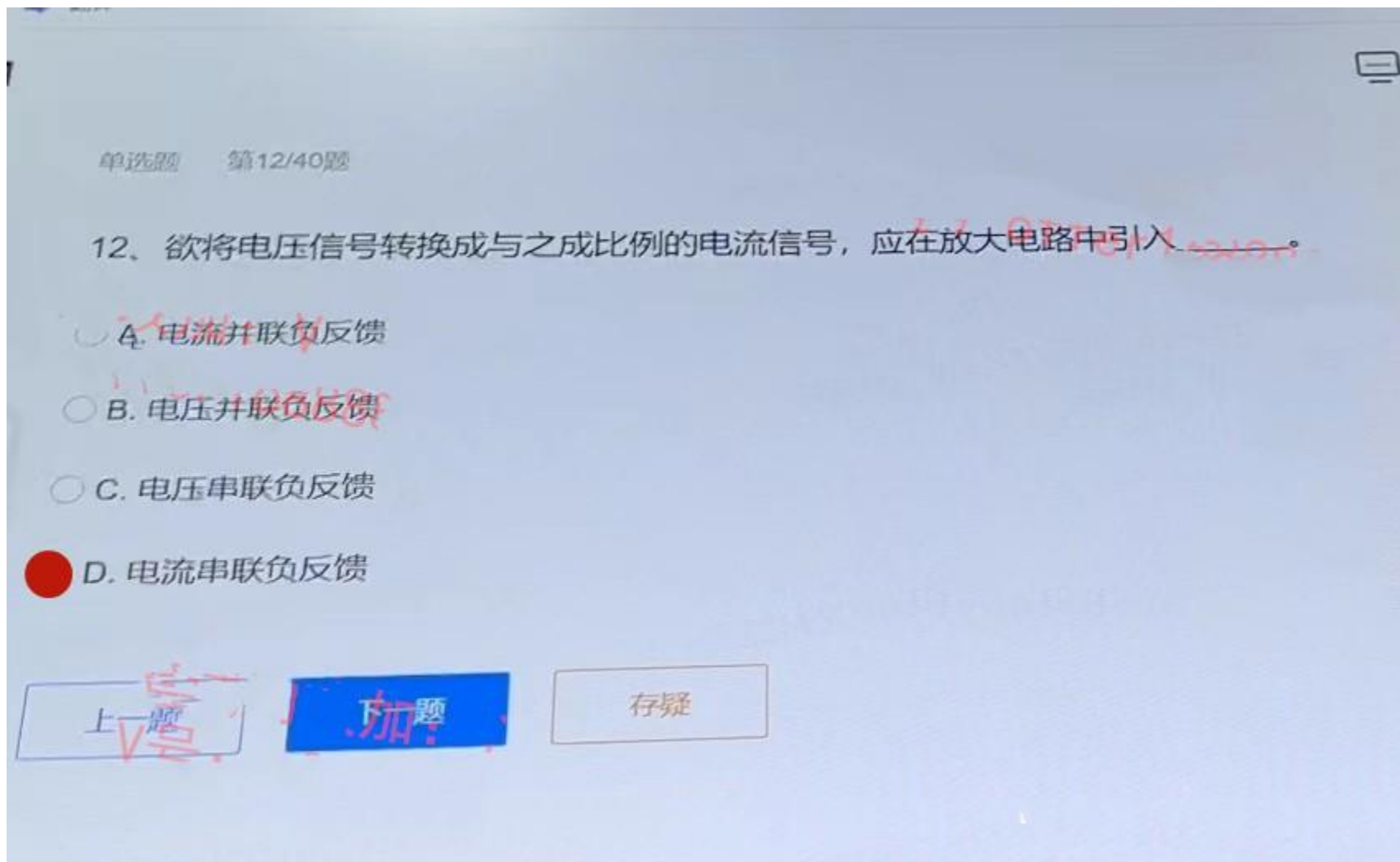

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (詹姆斯·奥德利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

关注公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第13/40题

13、在异步FIFO设计中，满信号由写时钟产生，空信号由读时钟产生

☒ A. 正确

☐ B. 错误

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第14/40题

14、信号测试是电子产品确保功能实现和性能满足客户要求的关键活动，下面细分测试内容不属于信号完整性测试范畴的是（）

- ☐ A. 信号时序测试
- ☒ B. 传输路径测试
- ☐ C. 信号质量测试
- ☐ D. 信号属性测试

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手) 学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第15/40题

15、关于信号完整性，下列说法错误的是

☐ A. 当传输线终端匹配时 ($R_L=Z_0$)，传输的电压波没有反射，电流平稳地进入负载

☐ B. 为了减少相互间的串扰，可以将线间距加大

☒ C. 反射的原因是阻抗不连续

☐ D. 终端开路时，传输线的反射系数为0

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第16/40题

16、下列关于译码器描述不正确的是()

- ☐ A. 在数字电路设计中常采用地址的高位译码来产生芯片的片选信号
- ☒ B. 译码器输出可作为时序电路的时钟端
- ☐ C. 译码电路为组合逻辑电路
- ☐ D. 当用于CPU地址译码时，对于给定地址只会会有一个输出有效 个输出有效 效出有出有端

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰·奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第17/40题

17、PC机中基准时钟频率fCLK=1.8432MHz，波特率因子K=16，通信速率为9600波特。所以除数值计算结果为（）

☐ A. 96

☐ B. 24

☐ C. 48

☒ D. 12

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

扫描上方任一微信二维码，即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

18、如下均为离散时间LTI系统的单位脉冲响应，其中哪一个是因果系统：

☐ A. $h[n]=(0.8)^n u[n+2]$

☐ B. $h[n]=(1/2)^n u[-n]$

☐ C. $h[n]=(5)^n u[n]$

☒ D. $h[n]=(1/5)^n u[n]$

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第19/40题

19、以下属于DRAM相对于SRAM优点的是

- ☒ A. 容量大
- ☐ B. 速度快
- ☐ C. 外围电路简单
- ☐ D. 无需刷新

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

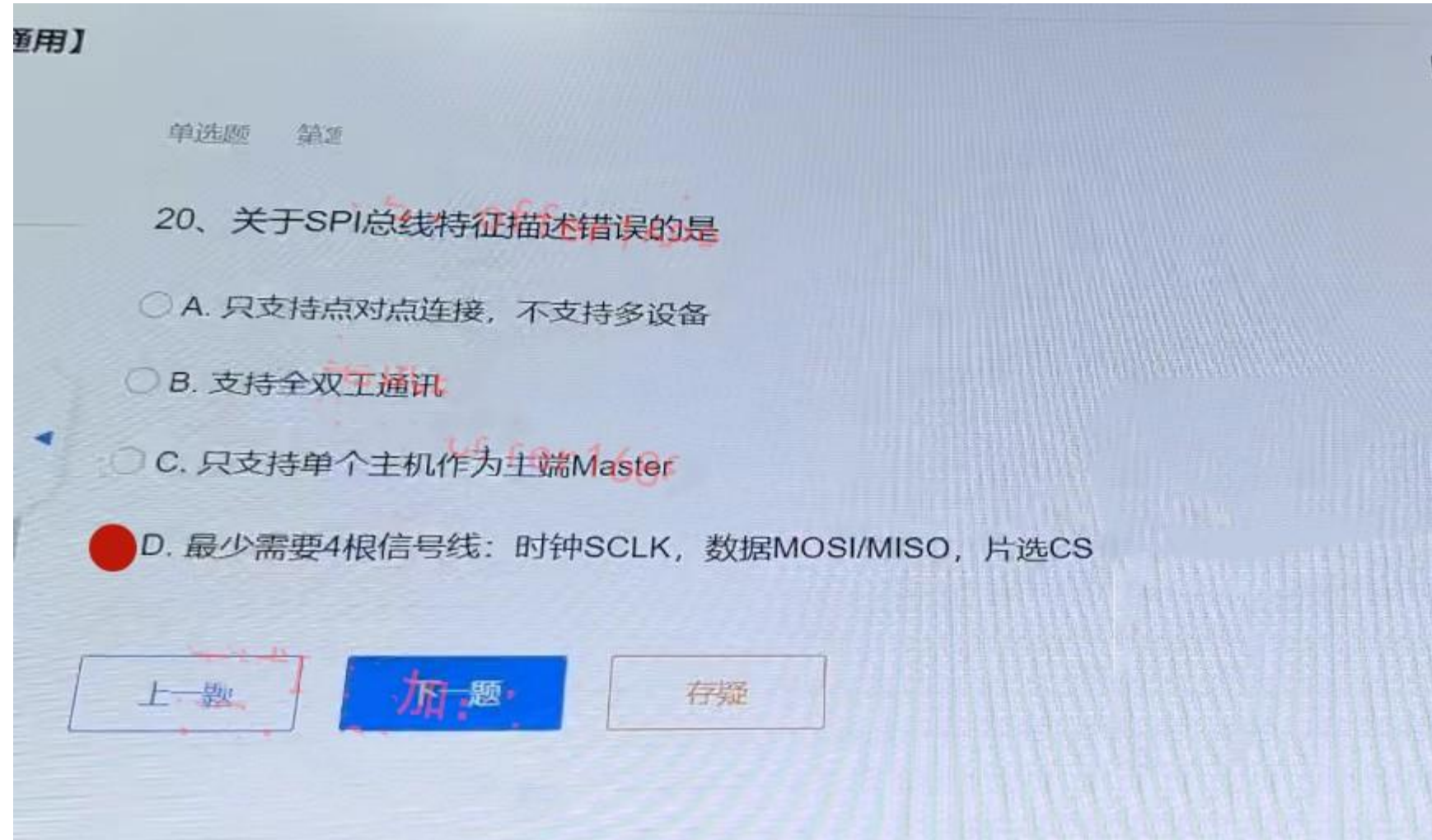

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (麦尔兰 奥洁利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

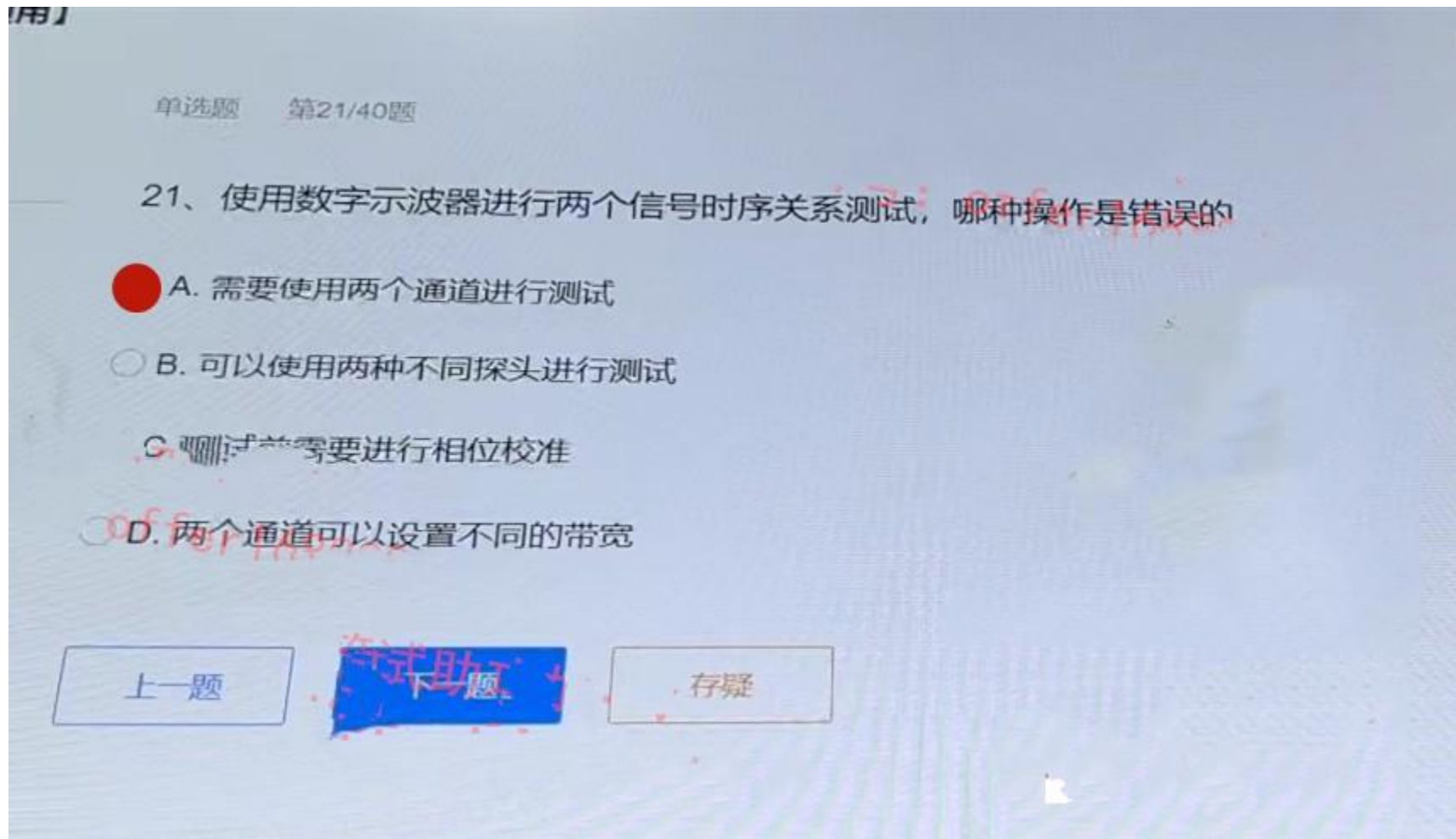

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手) 学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第22/40题

22、某连续时间系统的系统函数 $H(s)=1/(1+s)$ ，则该系统特性为

☒ A. 低通特性

☐ B. 带通特性

☐ C. 高通特性

☐ D. 带阻特性

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第23/40题

23、矩形波导为什么不能传输TEM波？

A. 其他原因

B. 损耗太

☒ C. 只有一个导体

☐ D. 材料比较特殊

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

24、关于示波器探头选择，描述错误的是？

- ☐ A. 测USB信号，要选择差分探头
- ☐ B. 使用有源探头时，需要20分钟的预热
- ☐ C. 测高速数字信号时，可以使用地线较长的示波器探头
- ☒ D. 测32kHz晶体模拟信号，需要选择低负载（0.1pF）的探头

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第25/40题

25、C波段放大器增益为 10 dB，该放大器的噪声系数在 290 K 时为 -61dBm，在 76 K 时为 -64.2dBm，该放大器的 Y 因子为 ()：

☐ A. 2.09

☐ B. 1

☐ C. 10

☒ D. 1.33

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

通用】



满分: 100 分

已答: 0/40

⌚ 剩余时间: 00:58:28

单选题 第26/40题

尝试键盘方向键, 切换上下题吧

26、对于共用同步时钟的数字电路中, 电路时序分析下面说法错误的是:

- ☐ A. 器件输出延迟 T_{co} 越大, 时序分析中可获得的实际建立时间 T_{setup} 越大
- ☐ B. 对于多位并行数据, PCB走线需要严格控制走线等长
- ☒ C. 器件的建立时间 T_{setup} , 保持时间 T_{hold} 参数要求都有最大/最小/典型值。为了保证设计单板的高可靠性, 我们需要满足 T_{setup} , T_{hold} 的最大值要求
- ☐ D. 可以通过PCB布线的长短来控制数据信号的飞行时间 T_{fly}

上一题

下一题


存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (爱尔兰 奥玛利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

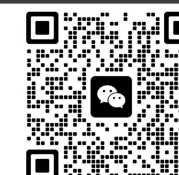

扫描上方任一微信二维码, 即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

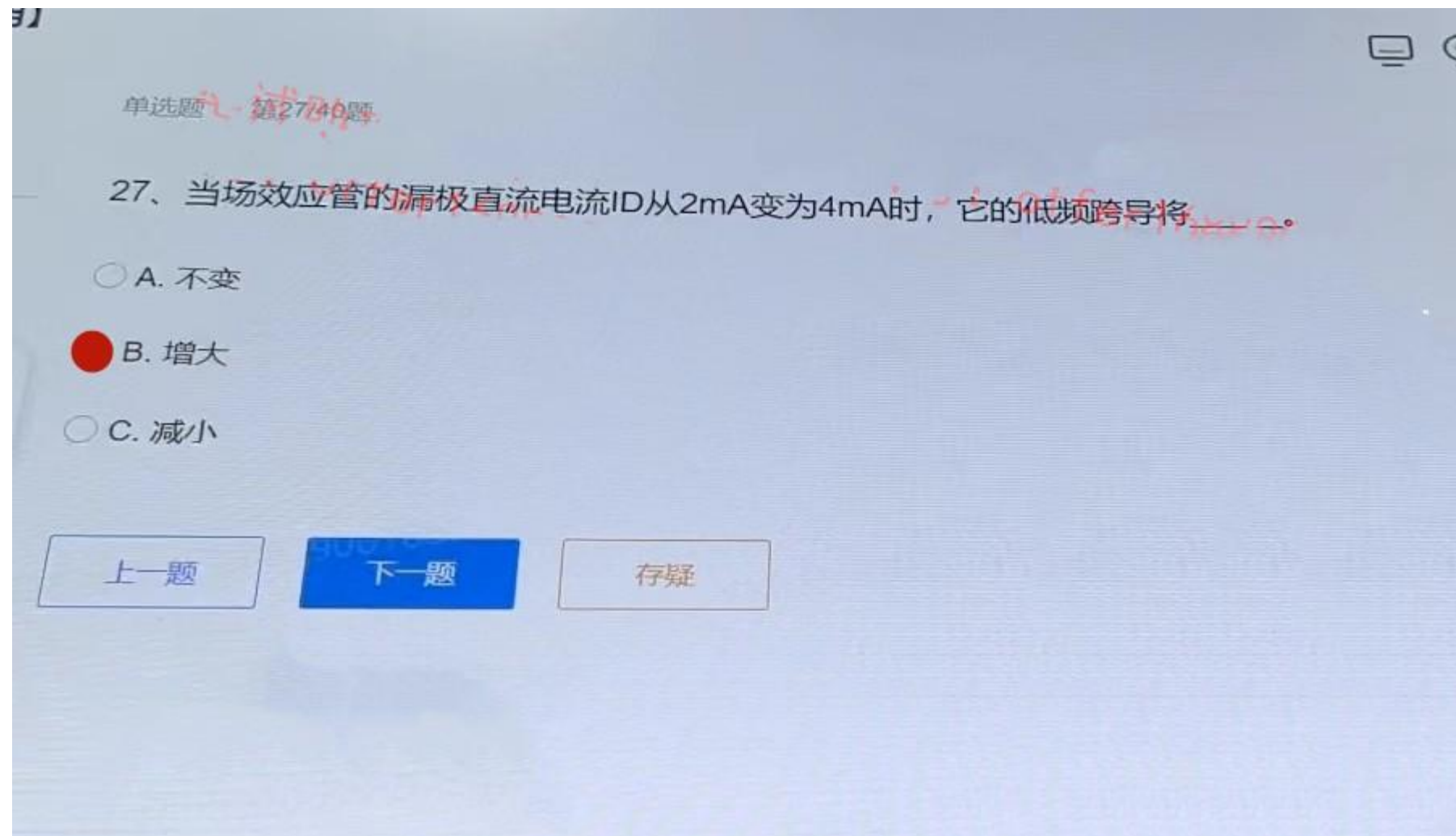

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥玛利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第28/40题

28、哪个不是运放理想模型参数特性

- ☒ A. 开环差模电压增益无穷大
- ☐ B. 输出电阻无穷大
- ☐ C. 共模抑制比无穷大
- ☐ D. 差模输入电阻无穷大

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第29/40题

29、某电压检测ADC器件，参考电压为2.5V、检测采样转换数字量为8位数据。用于检测一个电压为1V的电源，其检测精度约为

☒ C. 0.002V

☐ A. 0.01V

☐ B. 0.004V

☐ D. 0.005V

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

扫描上方任一微信二维码，即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

翻译

examContent?examId=13741588514773278748&sessionId=1570665583765463040&identifyCode=AAAAADAAAAABAAAAAA8...

满分: 100 分

已答: 0/40

剩余时间

时间

交卷

单选题 第30/40题

30、哈佛结构是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的处理器结构；冯诺依曼结构一种将程序指令存储和数据存储分开的处理器结构。

☒ A. 正确

☐ B. 错误

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道


清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

扫描上方任一微信二维码, 即可添加好友 (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

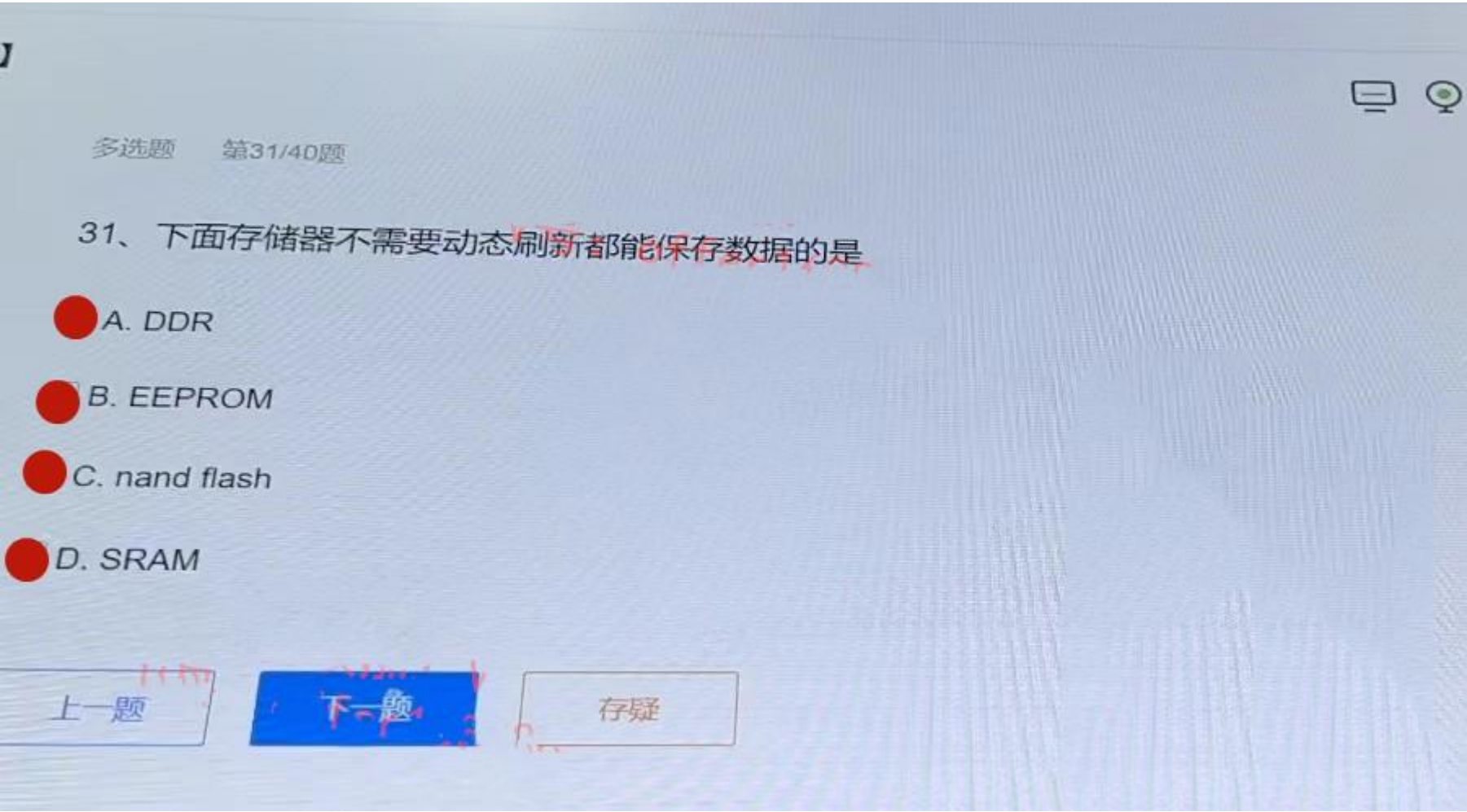

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第32/40题

32、下列关于集成运放的参数描述正确的是_____。

- ☒ A. 集成运放的最大差模输入电压是使输入级不至于损坏、在两个输入端能够加的最大电压差
- ☐ B. 集成运放的输入失调电流是两输入端静态电流之差
- ☒ C. 集成运放的输入失调电压是两输入端电位之差
- ☐ D. 转换速率SR是在输入交流信号时输出交流信号变化的最大值

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第33/40题

33、一个系统的传递函数为 $H(j\omega)=\exp(-j\omega t_0)$ ，下面哪个表述是正确的

- ☒ A. 各频率分量的延时是一样的，都是 t_0
- ☒ B. 该系统的传输无失真
- ☐ C. 各频率分量的延时是一样的，都是 $-t_0$
- ☐ D. 在所有频率范围内，幅度增益为0dB

上一题

下一题


存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

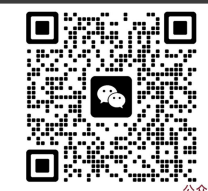

公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题

第34/40题

34、示波器的触发类型有

☒ A. 边沿触发

☒ B. 总线触发

☒ C. 宽度触发

☒ D. 脉冲触发

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!

公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第35/40题

35、关于谐振电路的品质因素Q说法正确的有()

- ☒ A. Q越大，回路选择性越好
- ☐ B. Q越大，通频带越宽
- ☒ C. Q越大，通频带越窄
- ☒ D. Q越大，曲线越尖锐


上一题 下一题 存疑

Offer·VIP通道

求职笔试助攻（准确率95%+）全球求职内推服务！



29位专业师资团队为您求职保驾护航！

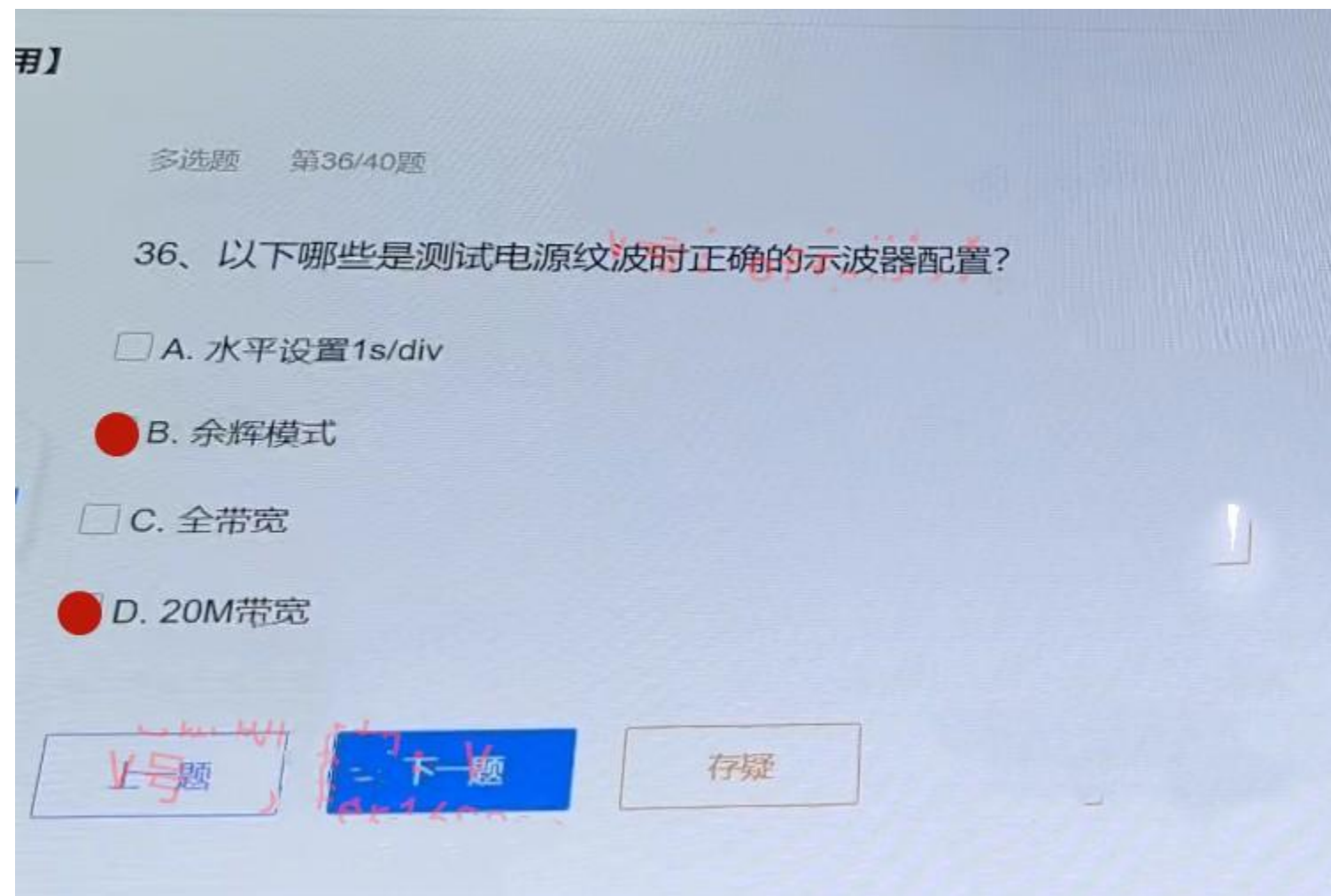

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)


学霸Offer (爱尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

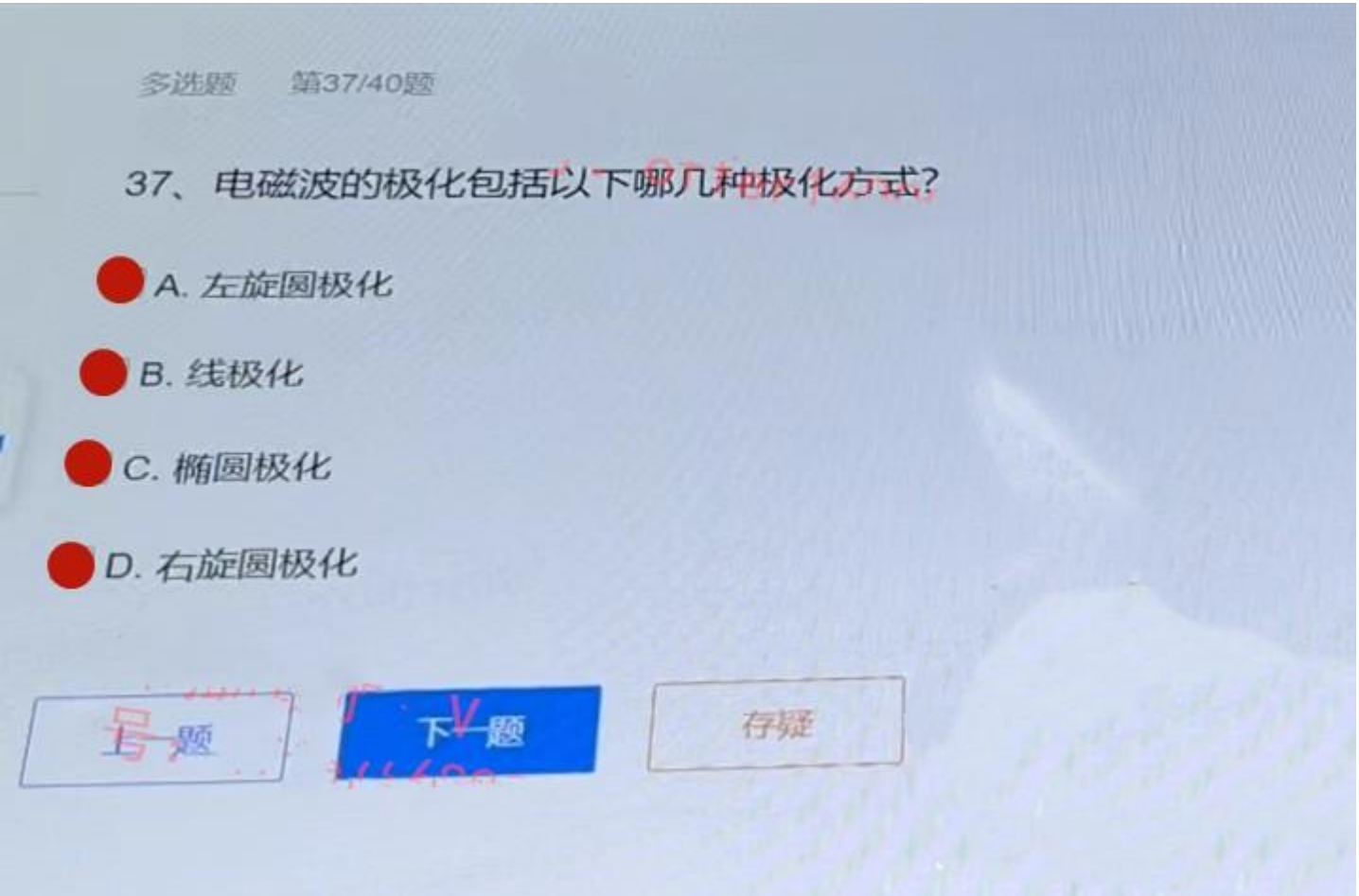

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手) 学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第38/40题

38、关于RC振荡器的构成和原理，以下正确的是（）

- ☒ A. 选频网络保证输出为单一频率的正弦波
- ☒ B. 放大电路部分作用是用于放大信号配合正反馈网络工作
- ☒ C. 稳幅电路可以使得最终增益接近为1,, 系统达到稳幅振荡
- ☒ D. 反馈网络必须是正反馈

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第39/40题

39、设计开关电源电路时，需要选择合适的功率电感，电感以下参数需要考虑。

☒ A. 饱和电流

☒ B. 温升电流

☒ C. 直流阻抗

☐ D. 电感值

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

多选题 第40/40题

40、判断下面有关LTI系统的说法中正确的是,

- ☐ A. 一个非因果的LTI系统与一个因果的LTI系统级联, 必定是非因果的;
- ☒ B. 若一个离散时间LTI系统其单位脉冲响应 $h[n]$ 为有限长, 则系统是稳定的;
- ☒ C. 若 $h(t)$ 是一个LTI系统的单位冲激响应, 并且 $h(t)$ 是周期的且非零, 则系统是不稳定的;
- ☒ D. 一个因果的LTI系统的逆系统总是因果的;

上一题

存疑

交卷

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥法利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第1/40题

1、电容 $C=0.01\text{F}$ 与电阻 $R=1\Omega$ 串联，对于 $\omega=100$ 的电信号，它们的总阻抗为

- ☒ A. $1+j-j$
- ☐ B. $-j$
- ☒ C. $1-j$
- ☐ D. j

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清华Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (麦尔兰 奥陆利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清华offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!

单选题 第2/40题

2、下面有关CPU的“中断”的详细叙述，~~错误的是~~ ()

- ☒ A. 一旦有中断请求出现，CPU立即停止当前指令的执行，转而去受理中断请求
- ☐ B. CPU响应中断时暂停运行当前程序，自动转移到中断服务程序
- ☐ C. 为了保证中断服务程序执行完毕以后，能正确返回到被中断的断点继续执行程序，必须进行现场保存操作
- ☐ D. 中断方式一般适用于随机出现的服务

上一题

下一题

存疑

Offer·VIP通道

清字Offer (您身边求职小帮手)

学霸Offer (爱尔兰 奥玛利)

求职笔试助攻 (准确率95%+) 全球求职内推服务!



公众号: 清字offer (MAX88z) (Offer1978)

29位专业师资团队为您求职保驾护航!